
# ای نام تو بهترین سرآغاز

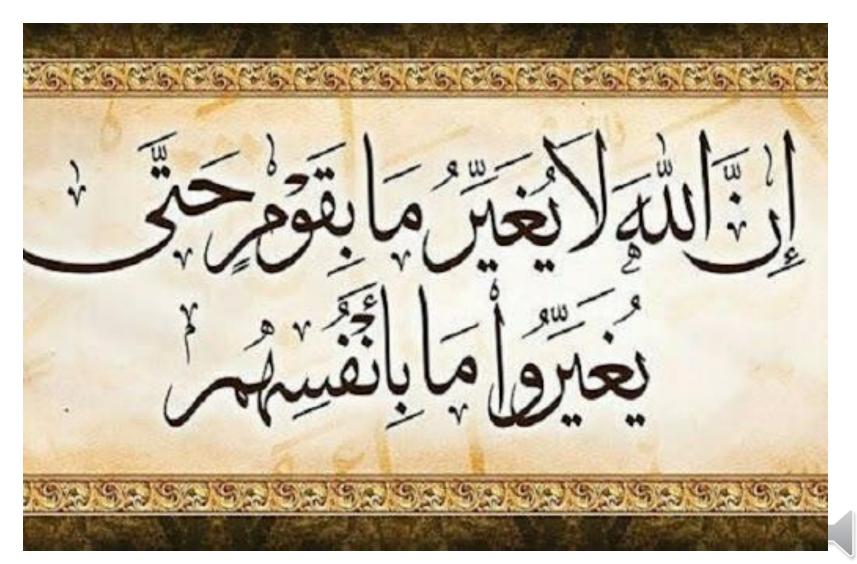



وزارت علوم، تحقيقات و فنأورى


## حفاظت و رله رله ها دیسنانــر

مدرس: نبى اله رمضاني





## ✓ تنظیم و هماهنگی رله های دیستانس

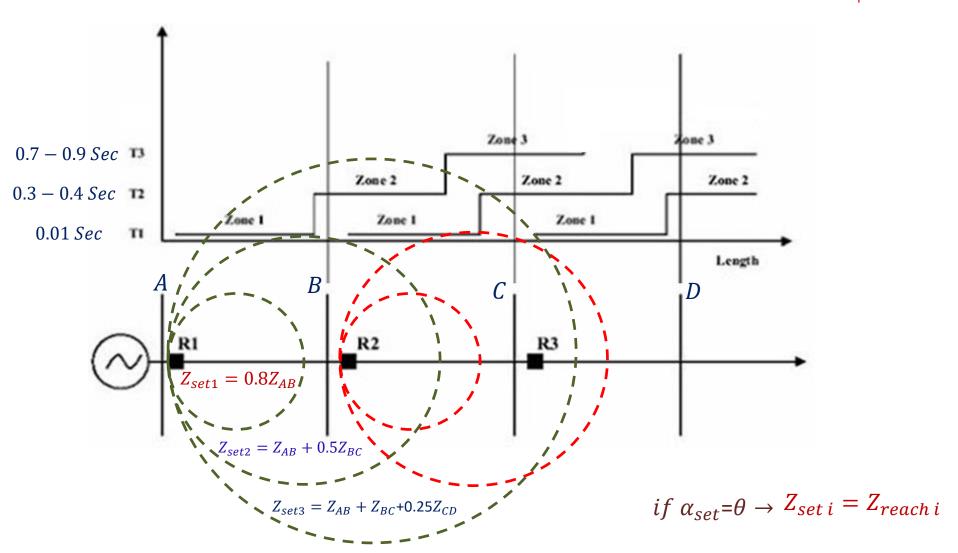



## ✓ تنظیم و هماهنگی رله های دیستانس

Zone 1: در عمل به علت خطاهایی از قبیل تفاوت بین امپدانس محاسباتی و امپدانس واقعی خط، خطای جرقه، خطای ناشی از تأثیر خطوط موازی، خطای ترانسفورماتورهای جریان و ولتاژ و همچنین عدم دقت رلهها و... محدوده اول حفاظت رله دیستانس در ۱۰۰ درصد طول خط تنظیم نشده بلکه محدوده تنظیمی ناحیه اول حدود ۸۰ تا ۸۵ درصد خط انتقال خواهد بود. زمان عملکرد رله در این ناحیه آنی بوده و هیچگونه تأخیری بر روی رله منظور نمی گردد.

Zone 2: تنظیم ناحیه دوم رله دیستانس بایستی حداقل برابر ۱۲۰ درصد امپدانس خط مورد حفاظت باشد حد بالای تنظیم ناحیه دوم رله دیستانس برابر کل خط مورد حفاظت به علاوه ۵۰ درصد کوتاهترین خط بعدی میباشد از آنجا که عملکرد ناحیه دوم رله در واقع حفاظت پشتیبان میباشد. میبایستی با تأخیری در حدود ۲۰۰ تا ۴۰۰ میلی ثانیه همراه باشد.

Zone 3: ناحیه سوم رله دیستانس را می توان برابر مجموع امپدانس خط اول و دوم و ۲۵ درصد خط بعدی مورد حفاظت تنظیم کرد؛ و تأخیر زمانی آن را بین ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلی ثانیه نسبت به ناحیه دوم در نظر گرفت. در تنظیم ناحیه سوم باید رله دیستانس بایستی دقت کرد که به هیچ عنوان ناحیه سوم با امپدانس بار تداخل نداشته باشد. جهت محاسبه امپدانس بار بایستی بدترین شرایط یعنی حداکثر جریان و حداقل ولتاژ مجاز را در نظر گرفت.

Reverse Zone: برای اتصالی های پشت سر یا طرف شین معادل۲۰ درصد خط مورد حفاظت تنظیم میشود. زمان عملکرد برای این ناحیه حداکثر ۰/۵ ثانیه از زمان عملکرد ناحیه ۲ بیشتر در نظر گرفته می شود.






#### - حفاظت خطوط
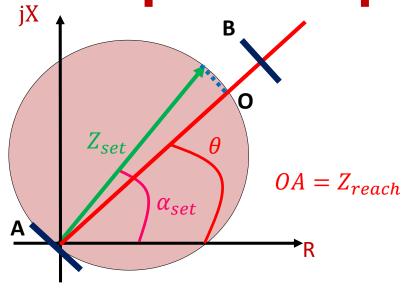
#### ۱- تنظیم زون اول


وظیفه اصلی: حفاظت خطی است که رله روی آن قرار دارد در کوتاه ترین زمان.

$$\frac{Z_{reach}}{Z_{line}\left(\frac{\Omega}{km}\right)} = (Distance)_{reach}$$



• اگر تنظیم زون ۱ رله را صد درصد خط اول بگیریم: e: درصد خطای مشخصه عملکرد رله

$$Z_{set1} \le \frac{Z_{AB}}{1 + \%e}$$

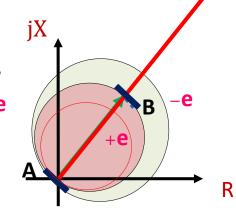





$$Z_{reach} = Z_{set} \cos(\alpha_{set} - \theta)$$



#### - تاثير مقاومت جرقه

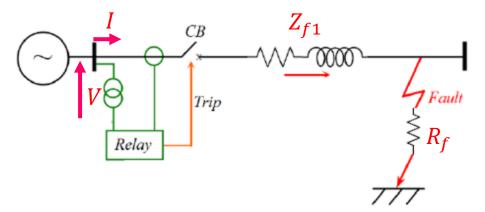
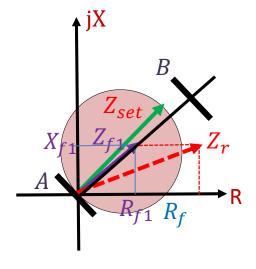
$$\begin{split} V_{relay} &= Z_{f1}I_{relay} + R_{f}I_{relay} \\ \rightarrow Z_{measured} &= \frac{V_{relay}}{I_{relay}} = (R_{f} + R_{f1}) + jX_{f1} \end{split}$$



اتصالی از لحاظ محل در زون ۱ است ولی رله مطابق رابطه فوق در خارج از زون میبیند یعنی رله دچار -Under شده است.

راه حل:


۱- در صورت استفاده از رله مهو، مشخصه آنرا می چرخانیم.

۲-استفاده از رله با مشخصه چهارگوش



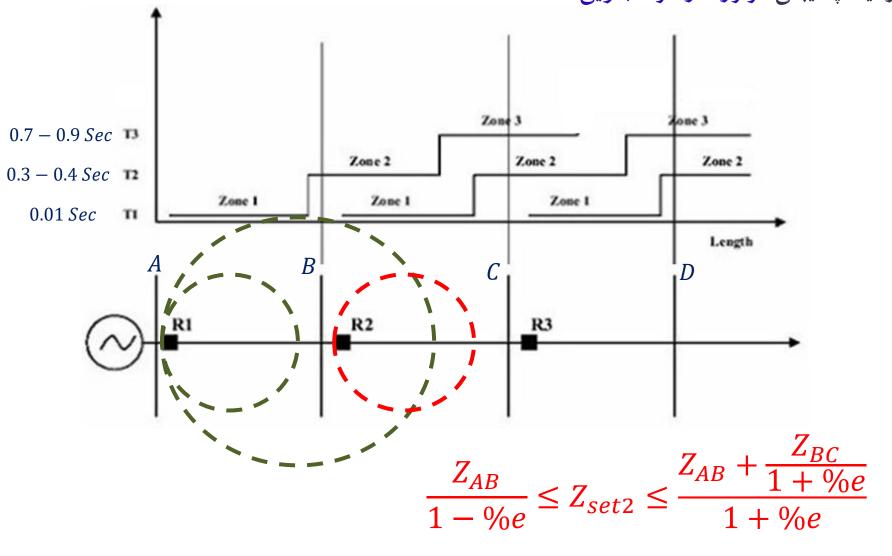
### ✓ تنظیم زون ۲:

- وظيفه اصلى: حفاظت از قسمت باقيمانده خط
  - وظیفه پشتیبانی: از زون اول رله جلویی






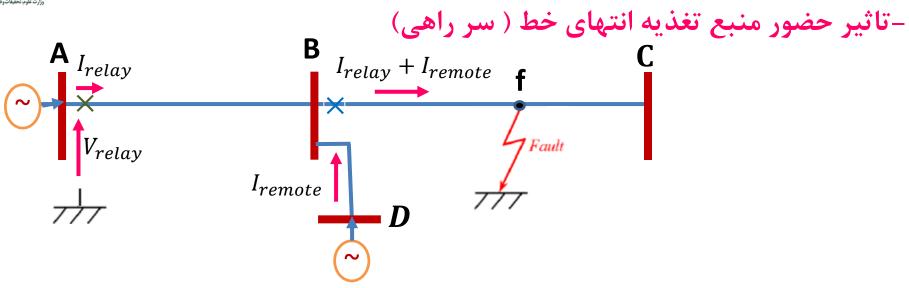

$$Z_{measured} = \frac{V_{relay}}{I_{relay}} = Z_{AB} + Z_{BF} \left( 1 + \frac{I_{remote}}{I_{relay}} \right) = Z_{AB} + K_{remote} Z_{BF}$$
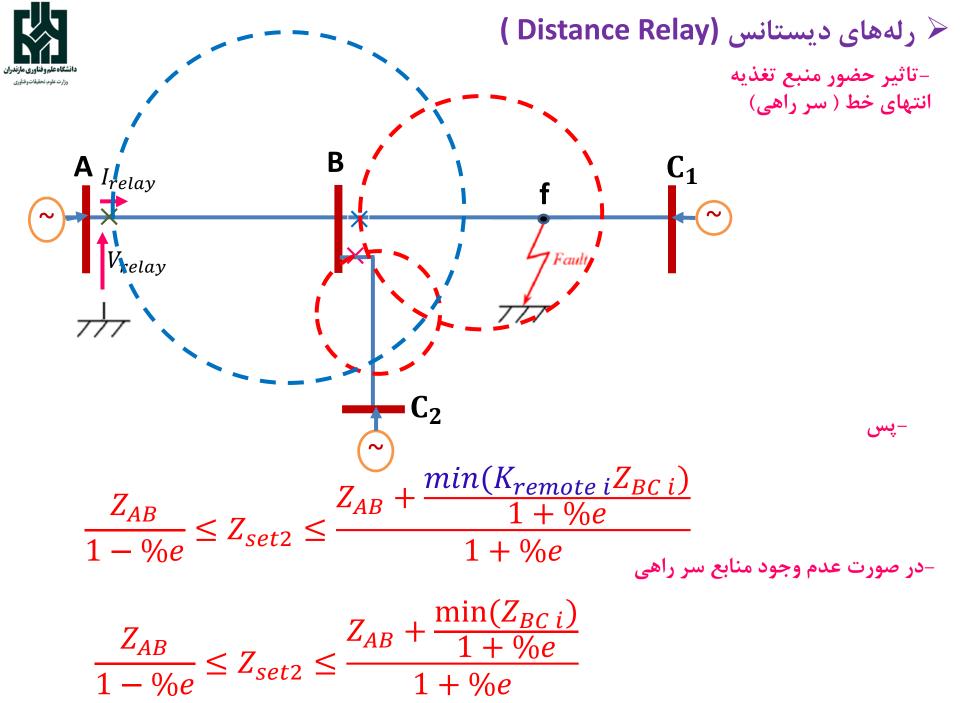
$$\frac{Z_{AB}}{1 - \%e} \le Z_{set2} \le \frac{Z_{AB} + \frac{K_{remote}Z_{BC}}{1 + \%e}}{1 + \%e}$$





-پس تنظیم زون ۲ رله را با دو سیاست باید انجام داد:

الف- تنظیم بر مبنای وجود تغذیه در انتهای خط

اگر تغذیه قطع شود رله دچار Over-reach می شود.

ب- تنظیم بر مبنای عدم وجود تغذیه در انتهای خط

با حضور تغذیه در این حالت رله دچار Under-reach می شود.



#### √ تنظیم زون۳

۱- راه اندازی رله اصلی

۲ – پشتیبانی از رله اصلی در زون های ۱ و ۲

۳- پشتیبانی از عملکرد رله های جلویی

نکات مهم در تنظیم زون سوم:

- از یک سو ترجیح می دهیم که خیلی بزرگی باشد (برای پشتیبانی)


- از سوی دیگر بزرگ بودن زون ۳ خطر ورود به منظقه بار را در صفحه R-X خواهد داشت (سر انگشتی ۲۵ درصد بلندترین خط بعدی انتخاب می شود).

$$\frac{Z_{AB} + max(K_{remote \, i}Z_{BC \, i})}{1 - \%e} \le Z_{set3} \le \frac{Z_{AB} + max(K_{remote \, i}Z_{BC \, i}) + \frac{Z_{CD}}{1 + \%e}}{1 + \%e}$$



مثال- در شبکه انتقال زیر تنظیمات سه ناحیه رله دیستانس نصب شده در پست A را بـرای حالـت هـای زیـر  $V_{base} = 230 \mathrm{kV}$ ,  $S_{base} = 150 \mathrm{MVA}$  محاسبه نمایید.

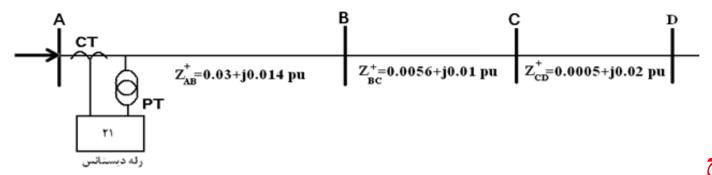الف- رله دیستانس از نوع راکتانسی باشد. ب- رله دیستانس از نوع مهو با زاویه 60 درجه باشد.





$$Z_{base} = \frac{V_{base}^2}{S_{base}} = \frac{230^2}{150} = 352.7 \,\Omega$$

$$\begin{cases} X_{AB}^{+} = 352.7 \times 0.014 = 4.94\Omega \\ X_{BC}^{+} = 352.7 \times 0.01 = 3.53\Omega \\ X_{CD}^{+} = 352.7 \times 0.02 = 7.054\Omega \end{cases} \begin{cases} X_{set1} = 0.8X_{AB}^{+} = 3.952\Omega \\ X_{set2} = X_{AB}^{+} + 0.5X_{BC}^{+} = 6.705\Omega \\ X_{set3} = X_{AB}^{+} + X_{BC}^{+} + 0.25X_{CD}^{+} = 10.23\Omega \end{cases}$$



ں –

$$\begin{cases} Z_{AB}^{+} = 352.7 \ (0.03 + j0.014) = 10.581 + j4.94 = 11.68 \angle 25.17 \\ Z_{BC}^{+} = 352.7 \ (0.0056 + j0.01) = 1.975 + j3.527 = 4.04 \angle 60.75 \\ Z_{CD}^{+} = 352.7 \ (0.0005 + j0.02) = 0.176 + j7.05 = 7.052 \angle 88.569 \end{cases}$$

$$\begin{cases} Z_{each1} = 0.8 \, Z_{AB}^+ = 9.28 \, \angle 25.17 \\ Z_{each2} = Z_{AB}^+ + 0.5 Z_{BC}^+ = 11.57 + j6.7 = 13.36 \angle 30.07 \\ Z_{each3} = Z_{AB}^+ + Z_{BC}^+ + 0.25 Z_{CD}^+ = 12.6 + j10.229 = 16.229 \angle 39.07 \end{cases}$$

$$\begin{cases} Z_{set1} = \frac{Z_{each1}}{\cos(\theta - \alpha_{set})} = \cdots \\ Z_{set2} = \frac{Z_{each2}}{\cos(\theta - \alpha_{set})} = \cdots \\ Z_{set3} = \frac{Z_{each3}}{\cos(\theta - \alpha_{set})} = \cdots \end{cases}$$

تنظیم نواحی سه گانه رله نسبت به طرف ثانویه مبدل ها بایددر ضریب زیر ضرب شوند:

 $\frac{CT_{ratio}}{PT_{ratio}}$ 



#### √ طرح های حفاظتی مشروط (Permissive Protection)

در خطوط HV (۱۳۲کیلو ولت به بالا) بدلیل از چند سو تغذیه بودن خطوط در هر پایانه خط یک ست رله دیستانس قرار می گیرد.



در سیستمهای حفاظتی جدید برای افزایش سرعت تصمیم گیری و عملکرد رله های حفاظتی قابلیت اطمینان شبکه از سیستمهای تله پروتکشن جهت ارسال سیگنالهای کنترلی بین رله ها و توابع حفاظتی استفاده می شود.

- مسیرهای مخابراتی ارتباطی بین رله های حفاظتی:
- ۱. سیم پایلوت: معمولا از یک کابل مخابراتی شیلد با طول حداکثر ۲۵ کیلومتر تشکیل شده است.
- ۲. کانال PLC: انتقال سیگنال در سطوح ولتاژ بالا از طریق خطوط انتقال هوایی انجام شده و تا طول ۴۰۰ کیلومتر را پشتیبانی می کند.
- ۳. امواج رادیویی: معمولا برای مسافت های کوتاه تا ۵۰ متر پاسخگو است و برای ارتباط داخل پست کاربرد دارد.
  - ۴. کابل فیبر نوری: با توجه به توان فرستنده ها و افت شار نوری در این کابلها استفاده از فیبر نوری حداکثر
    - تا فواصل ۱۵۰ کیلومتر جوابگو است و برای فواصل بیشتر باید از تقویت کننده در مسیر استفاده کرد.
- ۵. شبکه های مخابرات دیجیتال: در صورت گسترگی شبکه مخابراتی از سرعت بالایی برخوردارند و محدودیتی
  برای مسافت ندارند



#### √ طرح های حفاظتی مشروط (Permissive Protection)

#### (Permissive Under reach Transfer Trip ) PUTT-

زمانی که رله دیستانس یک طرف خط انتقال، خطایی را در زون اول خود ببیند بطور آنی فرمان قطع برای کلید خود صادر میکند و در همان حال فرمان قطع مشروط (سیگنال PUTT) را برای رله دیستانس در پایانه دیگر ارسال میکند. رله در پایانه دیگر هم که خطای مذکور را در محدوده زون دوم خود تشخیص داده است، با دریافت فرمان قطع مشروط بدون در نظر گرفتن تاخیر زمانی مربوط به زون دوم بعد از تاخیر زمانی کمی (برای جلوگیری از عملکردهای اشتباه ناشی از خطاهای سیستم مخابراتی)، فرمان قطع برای کلید خود صادر میکند. به این ترتیب قطع تقریبا همزمان هر دو کلید در مدت زمان کمتری انجام می شود.

#### (Permissive Over reach Transfer Trip ) POTT-

زمانی که طول خط انتقال کوتاه باشد با توجه به اینکه اندازه مقاومت خطا در برابر امپدانس خط قابل ملاحظه می باشد معمولا خطایی که در زون اول اتفاق می افتد در زون دوم مشاهده می شود. در صورتیکه یکی از رله های دیستانس دو طرف خط خطا را در زون دوم خود ببیند فرمان قطع مشروط (سیگنال POTT) را برای رله دیستانس در پایانه دیگر ارسال میکند و رله دوم نیز اگر خطا را در مقابل خود یعنی در زون اول و یا دوم خود تشخیص داده باشد، فرمان قطع مشروط را به رله اول ارسال میکند. در این حالت رله ها با دریافت سیگنال TOTT فرمان قطع را بدون در نظر گرفتن تاخیر زمانی مربوط به زون دوم بعد از تاخیر زمانی کمی (برای جلوگیری از عملکردهای اشتباه ناشی از خطاهای سیستم مخابراتی) برای کلیدها خود صادر میکند. به این ترتیب قطع تقریبا همزمان هر دو کلید در مدت زمان کمتری انجام می شود.



## √ طرح های حفاظتی مشروط (Permissive Protection)

#### **Blocking and UnBlocking-**

در طرح حفاظتی POTT اگر یکی از رله ها خطایی را در زون دوم خود ببیند سیگنال POTT را ارسال میکند. اگر خطا در ناحیه پشت رله دوم رخ داده باشد و رله دوم دارای مشخصه معکوس برای خطاهای پشت رله باشد آنگاه رله دوم بجای ارسال فرمان قطع همزمان مشروط به رله اول فرمان Blocking را ارسال می کند تا از قطع بیجا و بی برق شدن خط جلوگیری کند.

در صورتیکه رله دوم زون معکوس نداشته باشد باید حالت UnBlocking را برای رله فعال نمود. در این صورت رله اول پس از ارسال سیگنال POTT فرمان UnBlocking را از رله دوم دریافت نموده و فرمان قطع را صادر می کند.

#### (Direct Transfer Trip ) DTT-

زمانی که یک رله دیستانس خطایی را در زون اول خود تشخیص دهد و علیرغم ارسال فرمان قطع مشروط، خطا همچنان وجود داشته باشد در این صورت فرمان قطع مستقیم (DTT) به کلیدهای مقابل صادر شده تا خطا برطرف گردد.


#### Weak In-Feed-

زمانی که تغذیه در یک طرف خط ضعیف باشد و یا اصلا وجود نداشته باشد، رله دیستانس آن طرف خط در صورت وقوع خطا نمی تواند امپدانس را به درستی اندازه گیری کند. لذا هیچ فرمان قطعی صادر نمی کند. در این حالت با فعال کردن وضعیت Weak In-Feed در تنظیمات رله مذکور، در شرایط خطا که سیگنال PUTT و یا PUTT از طرف رله طرف مقابل می رسد رله سمت تغذیه ضعیف با بررسی شرایط تغذیه ضعیف فرمان قطع به کلید خود صادر نموده و سیگنال دریافتی از رله مقابل را بر می گرداند تا رله مقابل نیز فرمان قطع به کلید خود دهد.



√ تمرینات
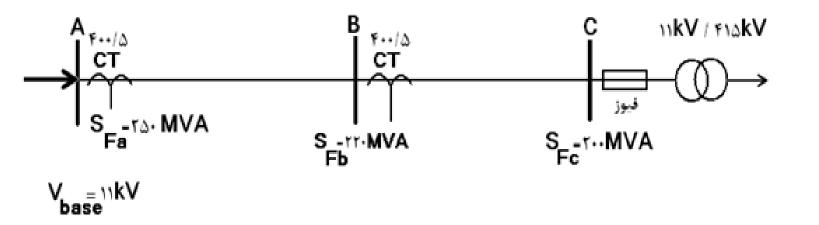
#### تمرین 1- مدار سه فازه زیر را در نظر بگیرید:




فیوز نشان داده شده به ازای توان اتصال کوتاه 200 مگاولت آمپری در 0/1 ثانیه قطع می کند. رله های نصب شده در B و B رله های جریان زیاد کاهشی می باشند. با فرض آنکه نسبت جریان اتصال کوتاه شین پشت هـ ر رلـ ه بـ محریان تنظیم آن رله کمتر از 20 باشدبا توجه به PS داده شده برای رله ها تنظیمات مربوط را انجام دهید.

$$P.S = \begin{cases} 1 \\ 1.5 \\ 2 \end{cases} \times I_n$$
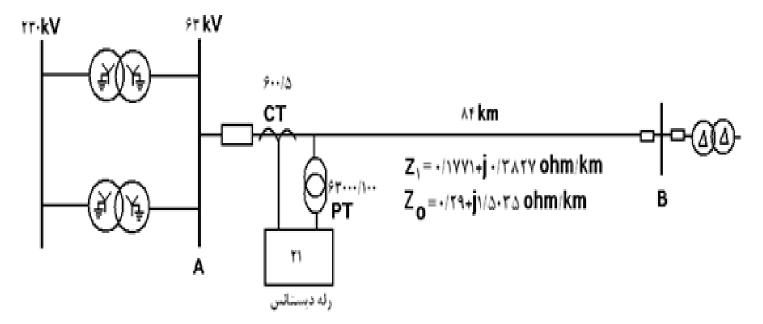
#### √ تمرینات


تمرین 2- در شبکه نشان داده شده رله دیستانس نشان داده شده را طوری تنظیم نمایید که خط AB را حفاظت نماید. (توان پایه 100مگاولت آمپر است). نکته: با توجه به وجود ترانسفورماتور بعد از شینB که از نوع مثلث/مثلث است امیدانس تنظیمی بر اساس اتصال تک فاز به زمین محاسبه می شود.

$$Z_1 = 0.0056 + j0.10204$$
 P.u  $Z_0 = 0.00094 + j0.0382$  P.u  $Z_0 = 0.00094 + j0.0382$  P.u





#### √ تمرین۳

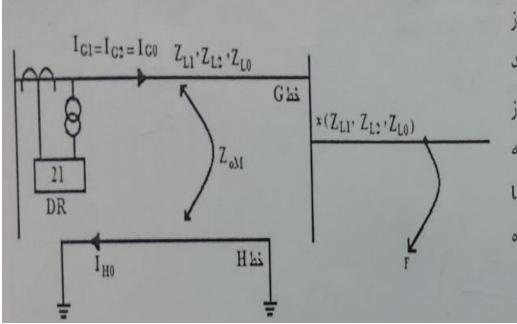

دو خط موازی توسط رله های دیستانس حفاظت می شوند. یکی از خطوط از سرویس خارج و از دو طرف زمین می شود. فرض کنید تنظیم رله دیستانس نشان داده شده در شکل  $Z_{L1}$  بوده و خطای تکفاز به زمینی در F (در فاصله X پریونیت از شین) رخ دهد. با توجه به اطلاعات روی شکل نشان دهید رله دچار over reach و یا over mach می گردد؟ مقدار X که به ازای آن امپدانس اندازه گیری شده برابر امپدانس تنظیمی است چقدر است؟





با آرزوی سلامتی، بهروزی و موفقیت