# ای نام تو بهترین سرآغاز







وزارت علوم، تحقيقات و فنأوري

# حفاظت و رله ع رله ها جرباد زیاد


مدرس: نبى اله رمضاني




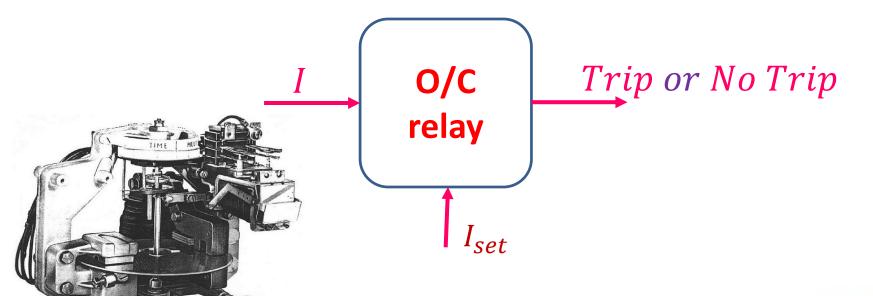
#### O/C (Over current Relay) ورله های جریان زیاد

 $:(I_{setting})$  مقایسه کننده دامنه جریان اعمالی با مقدار جریان تنظیمی











#### O/C (Over current Relay) رله های جریان زیاد

رله زيمنس (Siemens) – رله 7SJ80

رله اضافه جریان (O/C) لحظه ای و تاخیری (INSTANTANUSE & INVERS TIME) رله خطای زمین (E/F) لحظه ای و تاخیری (INSTANTANUSE & INVERS TIME)



رله زيمنس (Siemens) – رله 7SJ63

رله اضافه جریان (O/C) لحظه ای و تاخیری (NSTANTANUSE & INVERS TIME) رله خطای زمین (E/F) لحظه ای و تاخیری (INSTANTANUSE & INVERS TIME)



رله اشنایدر (Schneider\_Electric) – رله وه۲

رله اضافه جریان (O/C) لحظه ای و تاخیری (O/C) لحظه ای و تاخیری (INSTANTANUSE & INVERS TIME) رله خطای زمین (E/F) لحظه ای و تاخیری (E/F) لحظه ای و تاخیری (DIRECTIONAL OVER CORENT) رله اضافه جریان جهتی(DIRECTIONAL EARTH FAULT)





#### O/C (Over current Relay) رله های جریان زیاد

رله (SEPAM\_S) - رله ه SEPAM\_S)

رله اضافه جریان (O/C) لحظه ای و تاخیری (INSTANTANUSE & INVERS TIME)

رله خطای زمین (E/F) لحظه ای ئ تاخیری (INSTANTANUSE & INVERS TIME)

رله اضافه جریان جهتی(DIRECTIONAL OVER CORENT)

رله خطای زمین جهتی(DIRECTIONAL EARTH FAULT)

اضافه ولتاژ (OVER VOLTAGE)

حفاظت كليد (CBF)

رله (Abb - رله C ما - (Abb) - رله

رله اضافه جریان (O/C) لحظه ای و تاخیری (INSTANTANUSE & INVERS TIME)







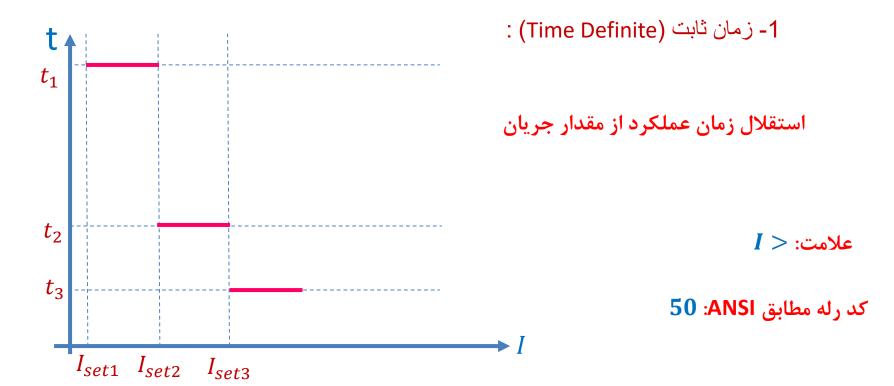
#### O/C (Over current Relay) ئوله هاي جريان زياد

- نحوه استقرار:
- $\checkmark$  اولیه (Primary): مستقیما به ۲۰ کیلوولت متصل می شود.
- √ ثانویه (Secondary): رله در ثانویه CT ها و PT ها متصل می شود.
  - انواع رله های جریان زیاد به لحاظ نحوه عملکرد:





#### O/C (Over current Relay) رله های جریان زیاد

2- رله های کاهشی (Time reduce relay) :

- انواع رله های کاهشی

۱– استاندارد (NI یا MI)

Normally Inverse be Moderately Inverse

$$t = \frac{0.14 \, TMS}{\left(\frac{I}{I_{cot}}\right)^{0.02} - 1}$$

۲- خیلی کاهشی (۷۱)


very Inverse

$$t = \frac{13.5 \, TMS}{\left(\frac{I}{I_{set}}\right) - 1}$$

۳- خیلی زیاد کاهشی (EI)

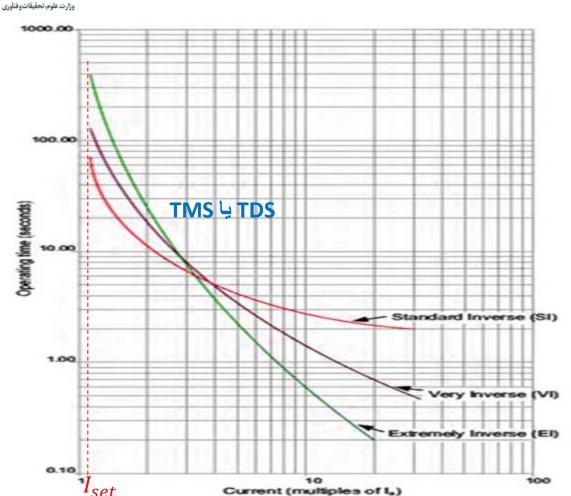**Extremely Inverse** 


$$t = \frac{80 \, TMS}{\left(\frac{I}{I_{Set}}\right)^2 - 1}$$



كد رله مطابق ANSI: 51


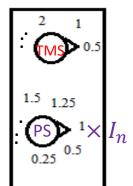
### اربرد رله های جریان زیاد در حفاظت خطوط توزیع ایمان خطوط توزیع





TMS: Time Multiplier Setting TDS: Time Dial Setting

PS: Plug Setting

#### • اطلاعات مورد نیاز برای حفاظت شبکههاش شعاعی

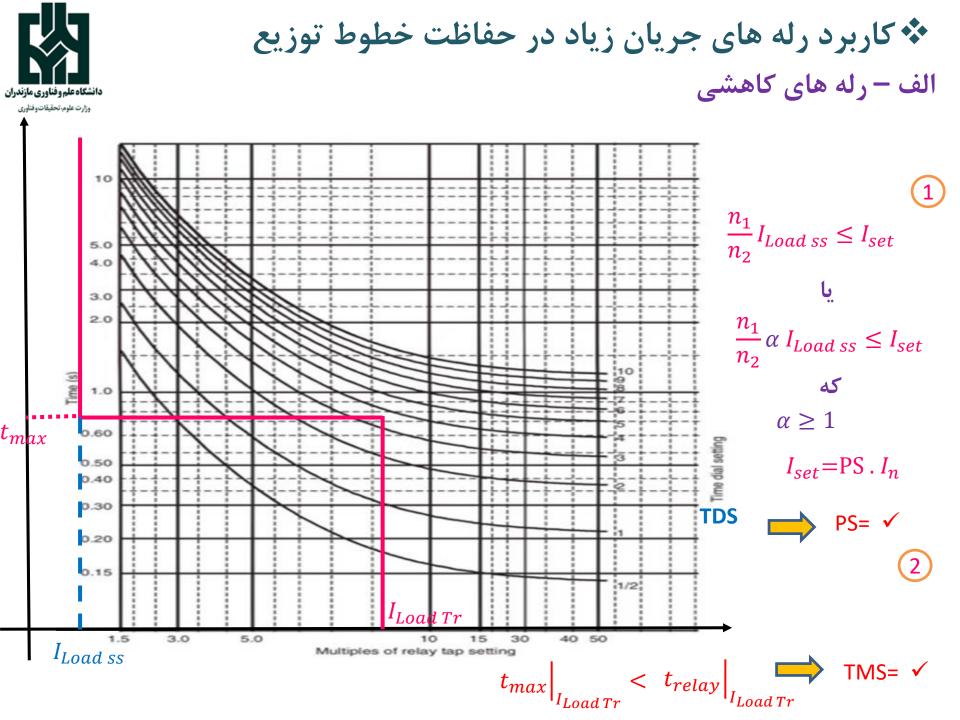
- ١. نمایش تک خطی شبکه + سطح اتصال کوتاه
  - ۲. نمایش امپدانسی شبکه
- ۳. حداکثر و حداقل جریان اتصال کوتاه عبوری از خطوط
  - ۴. نوع اتصال کوتاه مورد بررسی
  - ۵. حداکثر جریان بار شبکه در نقاط مختلف
- ۶. جریان های بار گذرا ( راه اندازی موتورها جریان هجومی ترانسفورماتورها و ...)
  - ۷. مشخصه ۲۲
  - ۸. مشخصات رله های موجود در انبار



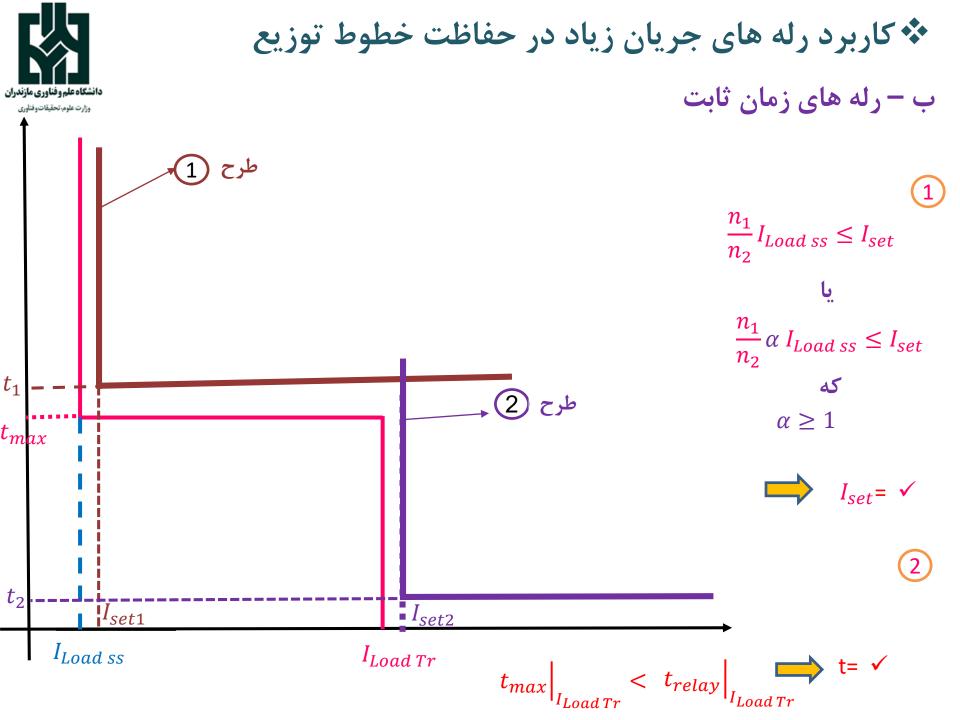


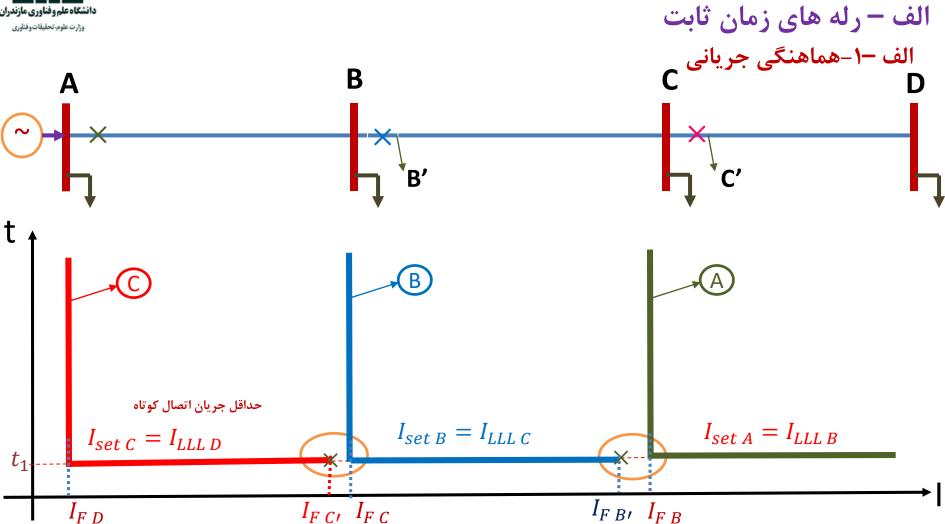
### الله های جریان زیاد در شبکه توزیع شعاعی در شبکه توزیع شعاعی




- نقطه قوت: سرعت عملكرد سيستم حفاظتي در همه شرايط يكسان است.
- معایب: ۱. عدم پشتیبانی رله ها ۲. امکان تداخل در عملکرد رله ها



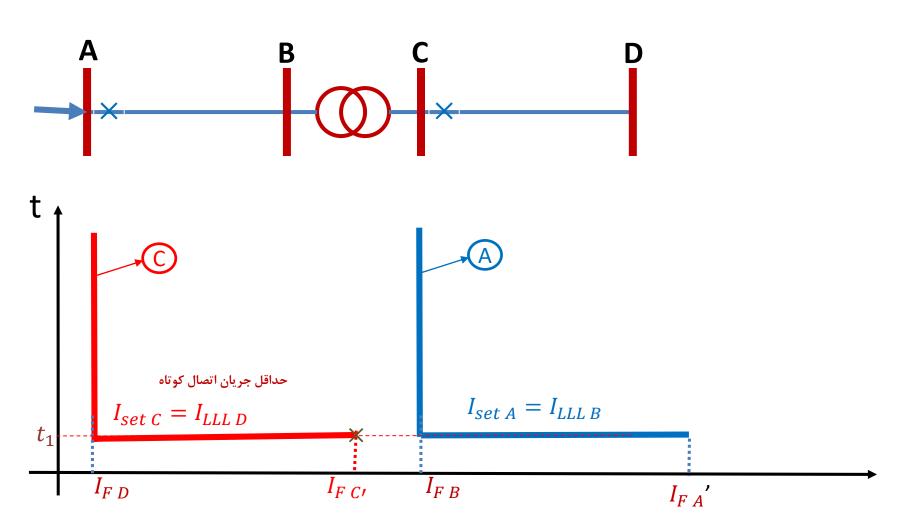
## الف – رله های زمان ثابت

الف -۱-هماهنگی جریانی (ادامه)

-کاربرد خاص روش تنظیم جریانی: هدف: حل مسئله اتصال کوتاه در خطی که رخ می دهد و عدم سرایت به سطح ولتاژ بالاتر ( نمی خواهیم رله پشتیبان هم عمل کند)



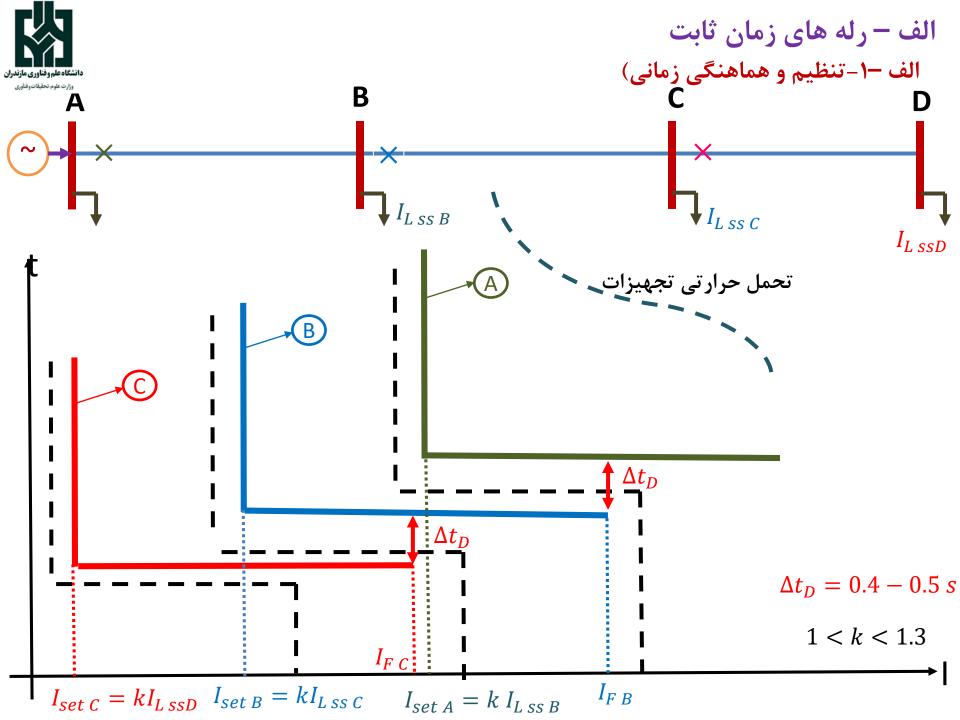



الف – رله های زمان ثابت الف –۱-تنظیم و هماهنگی زمانی)

#### عیب روش:

با افزایش جریان اتصال کوتاه از شین  ${f D}$  به سمت شین  ${f A}$  زمان عملکرد افزایش می یابد.

#### فوائد روش:

- عدم تداخل در عملکرد رله ها به ازای اتصال کوتاه در نزدیکی آنها - پشتیبانی رله ها از یکدیگر





با آرزوی سلامتی، بهروزی و موفقیت